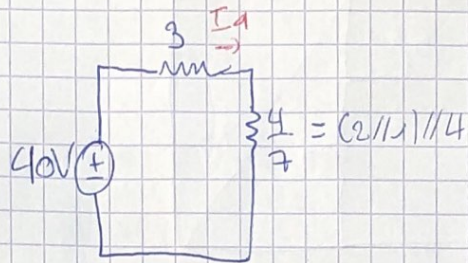


Exercice sur les résistances

1)





$$V_{\text{Par rapport à } \frac{4}{7}} = \frac{40 \cdot \frac{4}{7}}{3 + \frac{4}{7}} = 6,4 \text{ V}$$

$$I_5 = \frac{6,4}{2} = 3,2 \text{ A}$$

2) $R_{\text{eq}} = ((40 // 40) + 8 + 20) // 40 + 20$


$$R_{\text{eq}} = 40 \Omega$$

3)

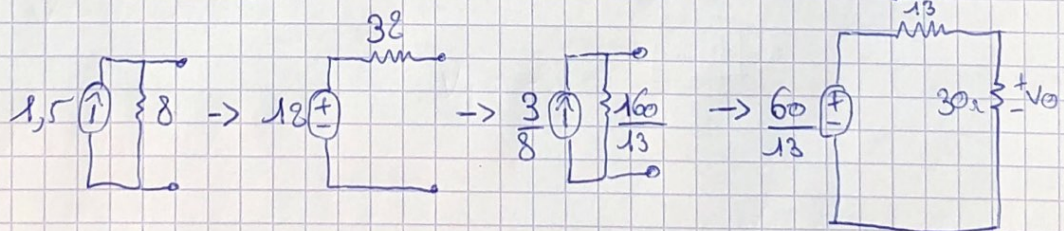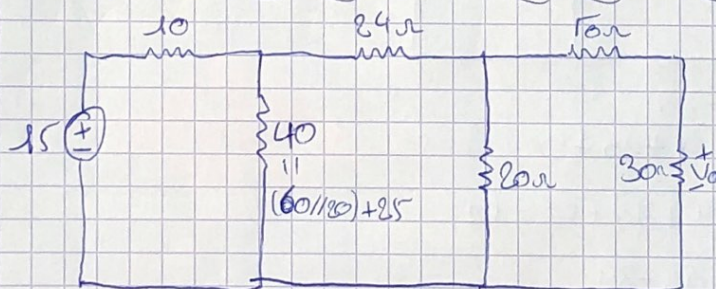

$$V_0 = \frac{60}{13} \cdot \frac{30}{\frac{810}{13} + 30} = 1,5 \text{ V}$$

4)

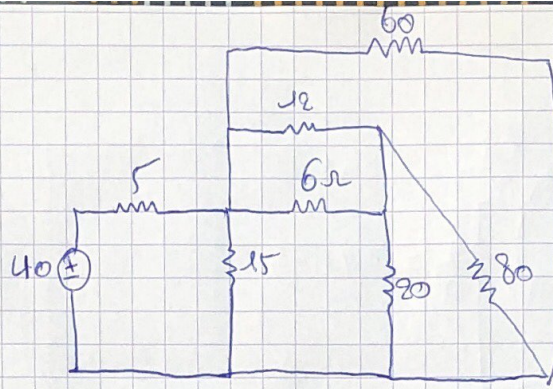


$$R_{eq} = ?$$

$$R_{eq} = ((80 // 20) + (12 // 6)) // 60 // 15 + 5$$

$$R_{eq} = (16 + 4) // 60 = 15$$

$$R_{eq} = (15 // 15) + 5 = \boxed{18,5 \Omega}$$

5)

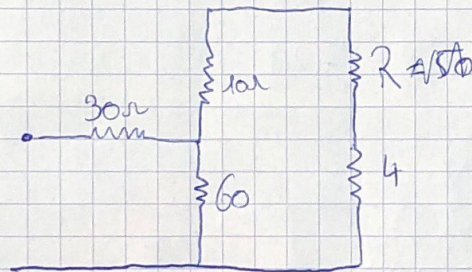

$$R_{eq} = 50 \text{ ohms}$$

$$R + 4 + 10 + (30 // 60) = 50$$

$$R + 4 + 10 + 20 = 50$$

$$R = 50 - 34$$

$$R = \boxed{16 \Omega}$$