

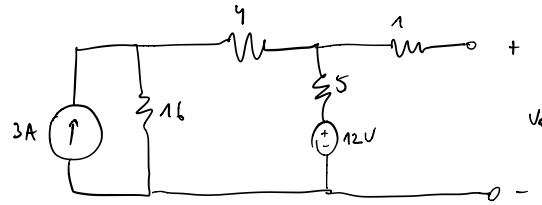


Exercice 2

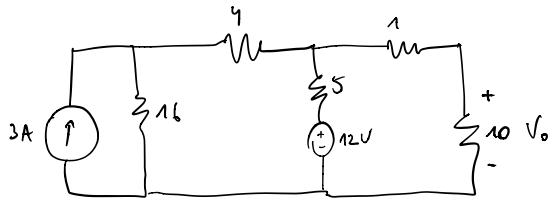

- Trouver l'équivalent de Thévenin:

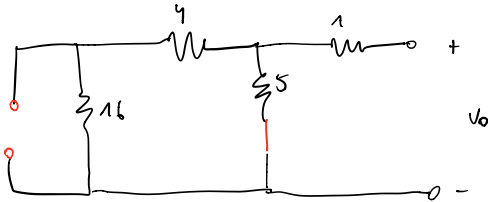
Req = ? → Il faut annuler toutes les sources. Les sources de courants deviennent des circuits ouverts, et les sources de tension sont court-circuitées.



$$R_{eq} = 1\Omega + (20 \parallel 5) = 5\Omega$$



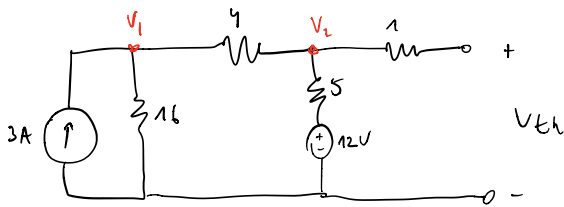V_{th} = ? → trouver la ddp aux bornes de l'équivalent.






$$\textcircled{1} \quad 3A = \frac{V_1}{16} + \frac{V_1 - V_2}{5} \quad (\Rightarrow) \quad 48 = 5V_1 - 4V_2$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_1 - V_2}{5} + \frac{12 - V_2}{5} = 0 \quad (\Rightarrow) \quad 48 = -5V_1 + 9V_2$$

$$V_2 = 19,2V$$

Donc par le théorème de Thévenin:

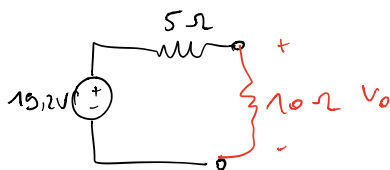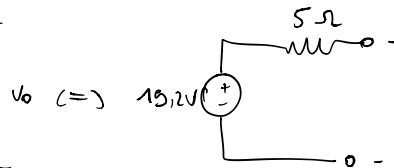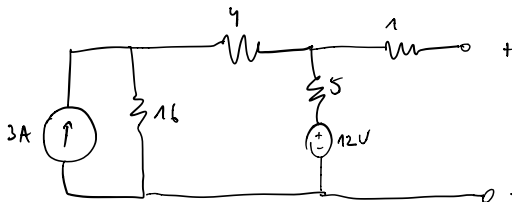




Diviseur de tension:

$$V_o = \frac{10}{15} 19,2 = 12,8V$$

Exercise 2:



Thévenin:

R_{eq} :

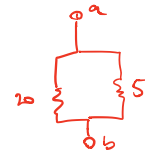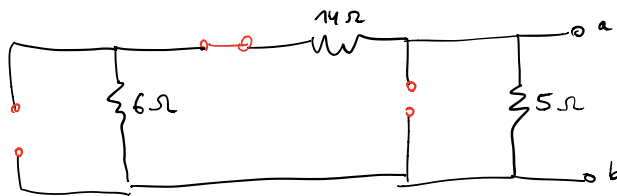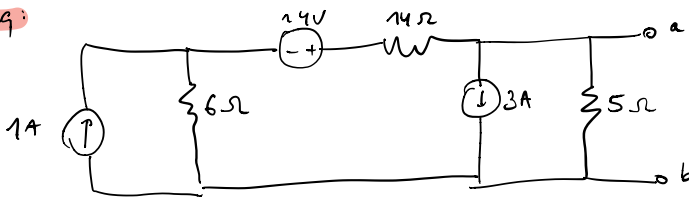

$$R_{eq} = (20 \parallel 5) = 4 \Omega$$

V_{th} :

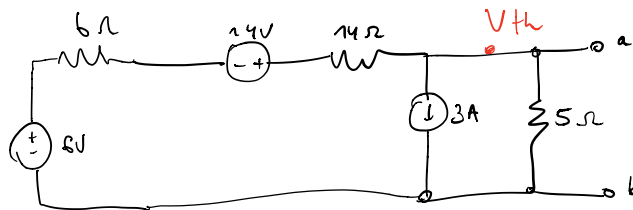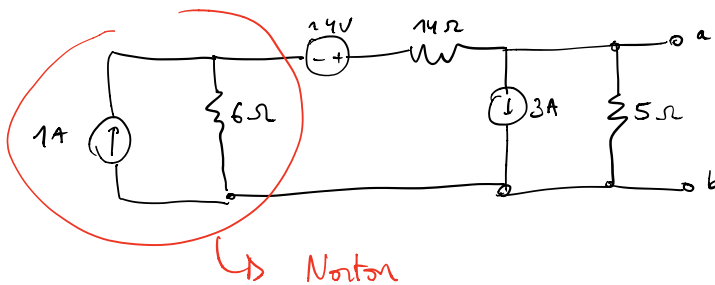


$$\frac{14 + 6 - V_{th}}{20} = 3 + \frac{V_{th}}{5} \Rightarrow V_{th} = -8V$$


Final answer:

$$V_{th} = -8V, R_{th} = R_N = 4\Omega, I_N = -2A.$$

Exercice 3:

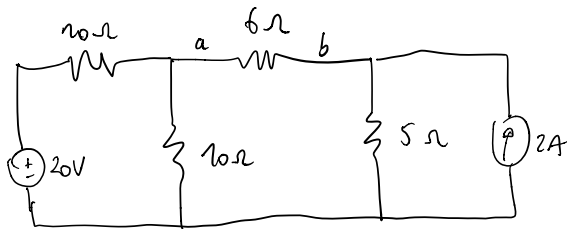


R_{th} :

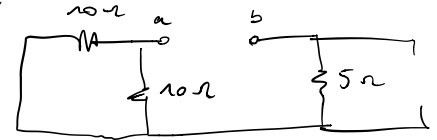


$$R_{th} = (10 \parallel 10) + 5 = 10 \Omega$$

V_{th}

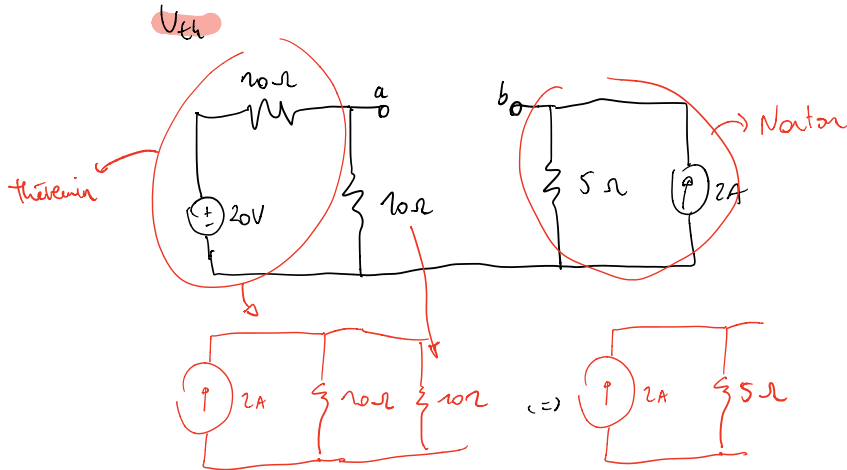

$$V_o = 2 \times 5 = 10V$$
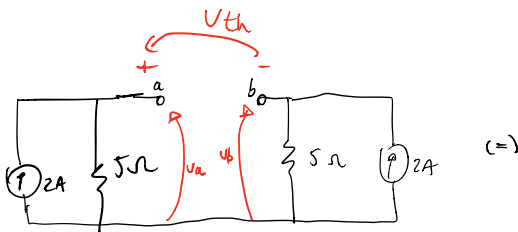
$$\Rightarrow V_a = 2 \cdot (10 \parallel 10) = 10V$$





$$V_{th} - V_a + V_b = 0 \Rightarrow V_{th} = 0V$$

finalment.

$$i_x = 0A.$$

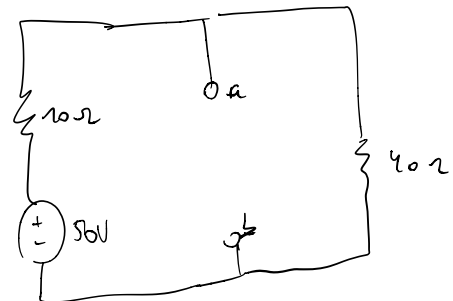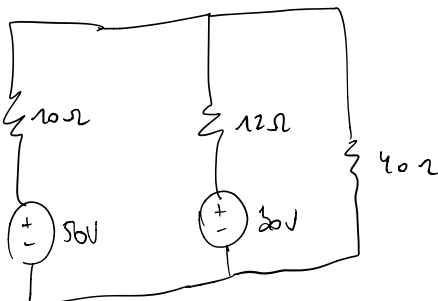Exercice 4

D'abord, trouvons l'équivalent de Thévenin aux bornes a et b:




$$R_{eq} = 40 \parallel 10 = 8 \Omega$$

V_{th} :

$$\frac{50 - V_{th}}{10} = \frac{V_{th}}{40} \Leftrightarrow \frac{5V_{th}}{40} = 50 \Leftrightarrow V_{th} = 40V$$

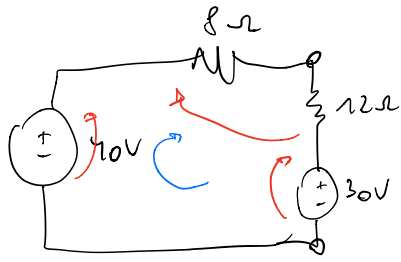En utilisant l'équivalent de Thévenin, le courant peut se déterminer comme :



En utilisant la loi de Kirchhoff :

$$30V - 40V + (8 + 12) \cdot i = 0 \quad (\Rightarrow) \quad i = 500 \text{ mA}$$