
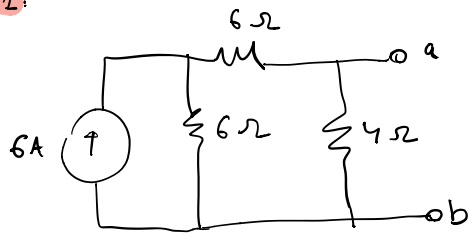


## Exercice 1:

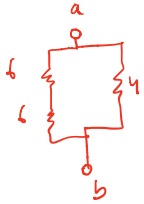


- ①  $R_{eq} = ?$  Comme pour les équivalents de Thévenin il faut annuler les sources.



$$R_{eq} = (6 + 6) \parallel 4 = 3 \Omega$$

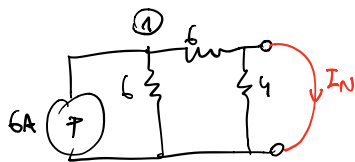- ②  $I_N = ?$  On court-circuite les bornes, la résistance de  $4 \Omega$  est court-circuitée; le courant qui la traverse est nul.




( $\rightarrow$  Pour s'en convaincre: court-circuiter  $\Rightarrow$  la diff de potentiel aux bornes de la résistance est nulle, et  $i = \frac{V}{R} = 0 A$ )


$I_N$  = Diviseur de courant entre deux résistances de  $6 \Omega$

$$I_N = \frac{6}{12} \cdot 6A = 3A.$$

Équivalent de Norton:

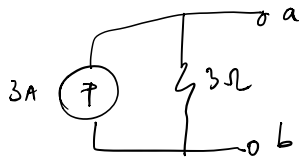


## Exercice 2

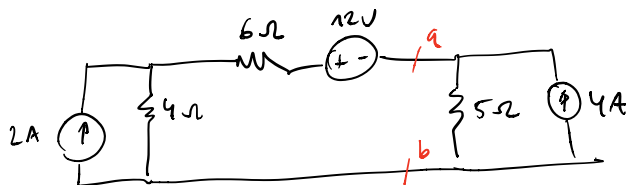

$R_{eq} = ?$

$$R_{eq} = 6 \Omega + 4 \Omega = 10 \Omega$$


$I_N = ?$

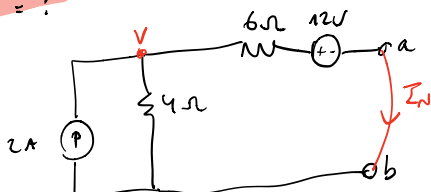

$$2 = \frac{V}{4} + \frac{V-12}{6} \Rightarrow V = 9.6V$$

$$I_N = \frac{V-12}{6} = -0.4A$$


$$i = ?$$

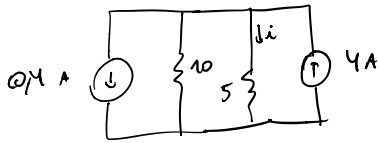

Current divider:


$$i = \frac{10}{15} \cdot (4 - 0,4) = 2,4 \text{ A}$$

Exercise 3:

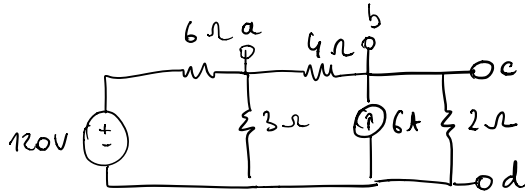


$$R_{eq} = ?$$

a-b)

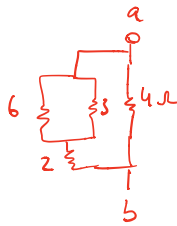

$$R_{eq} = ((6 \parallel 3) + 2) \parallel 4 = 2 \Omega$$


c-d)

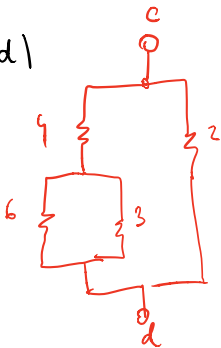

$$R_{eq} = 2 \parallel (4 + 6 \parallel 3) = 1,5 \Omega$$

$$I_N = ?$$


a-b)

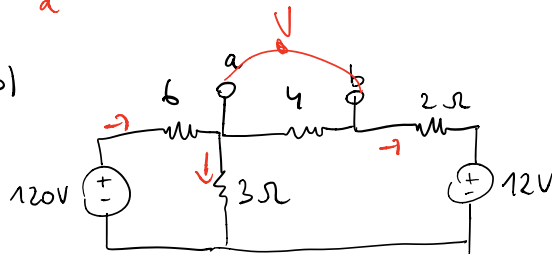

$$\frac{120 - V}{6} = \frac{V}{3} + \frac{V - 12}{2} \quad \Rightarrow V = 26 \text{ V}$$

$$I_N = \frac{V - 12}{2} = 7 \text{ A}$$

c-d)

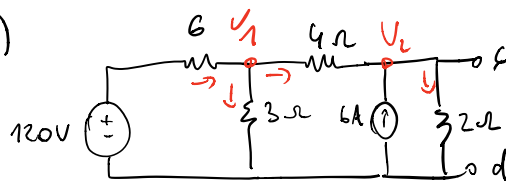


$$\frac{120 - V_1}{6} = \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - V_2}{4}$$

$$\frac{V_1 - V_2 + 6}{1} = \frac{V_2}{2}$$

$$V_1 = 33 \text{ V} \quad \text{et} \quad V_2 = 19 \text{ V}$$

$$I_N = \frac{V_2}{R_{eq}} = \frac{19}{1,5} = 12,67 \text{ A}$$

# Exercice 4:

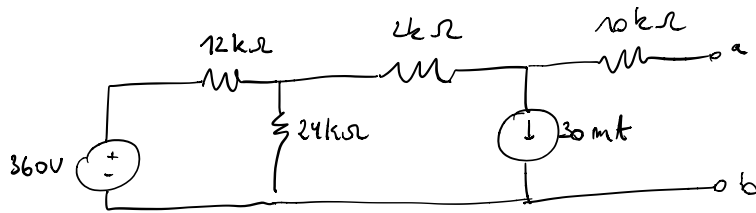


Req?

$$R_{eq} = 14 \text{ k}\Omega$$



$I_N = ?$

! Attention aux unités!

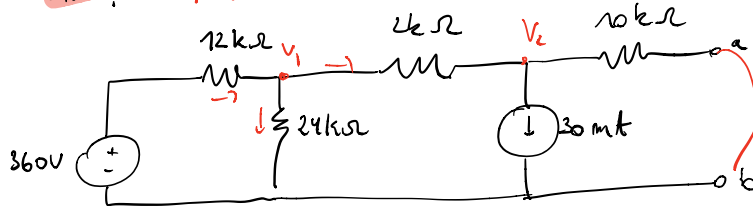


$$\begin{cases} \frac{360 - V_1}{12} = \frac{V_1}{24} + \frac{V_1 - V_2}{2} \\ \frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_2}{10} + 30 \end{cases}$$

$$V_1 = 24 \text{ V}$$

$$V_2 = -30 \text{ V}$$

$$I_N = \frac{-30 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = -3 \text{ mA}$$

Equivalent:

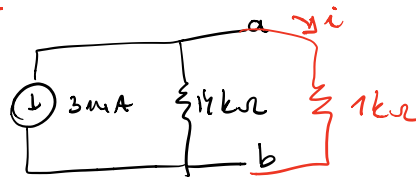

$$i = \frac{14}{15} \cdot -3 \text{ mA} = -2,8 \text{ mA}$$

$$V_o = -2,8 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = -2,8 \text{ V}$$