
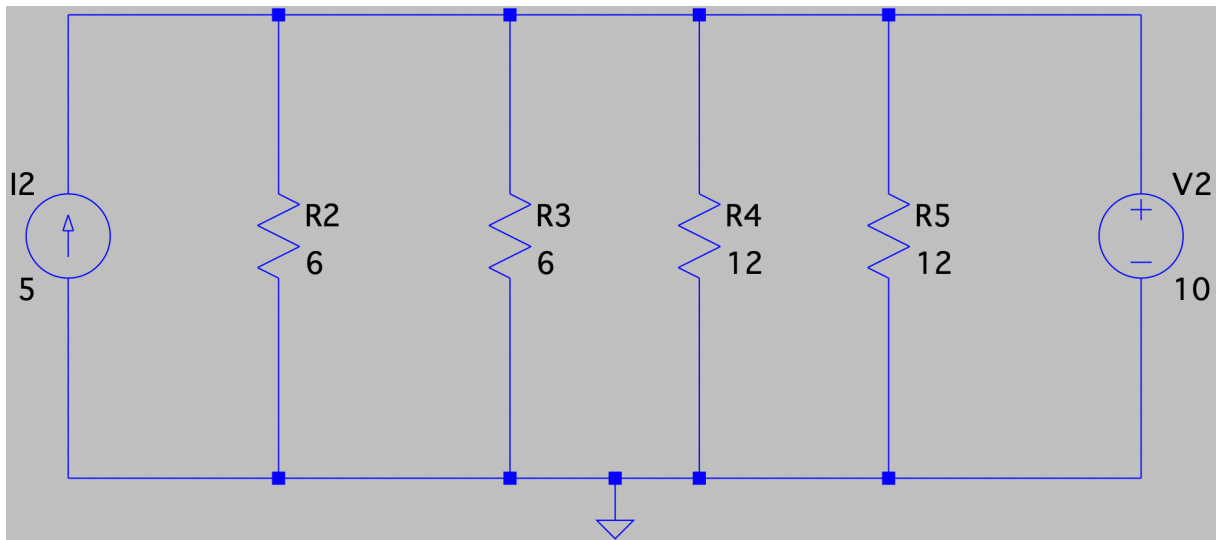


## Travail 1 – circuit DC

### Circuit de base

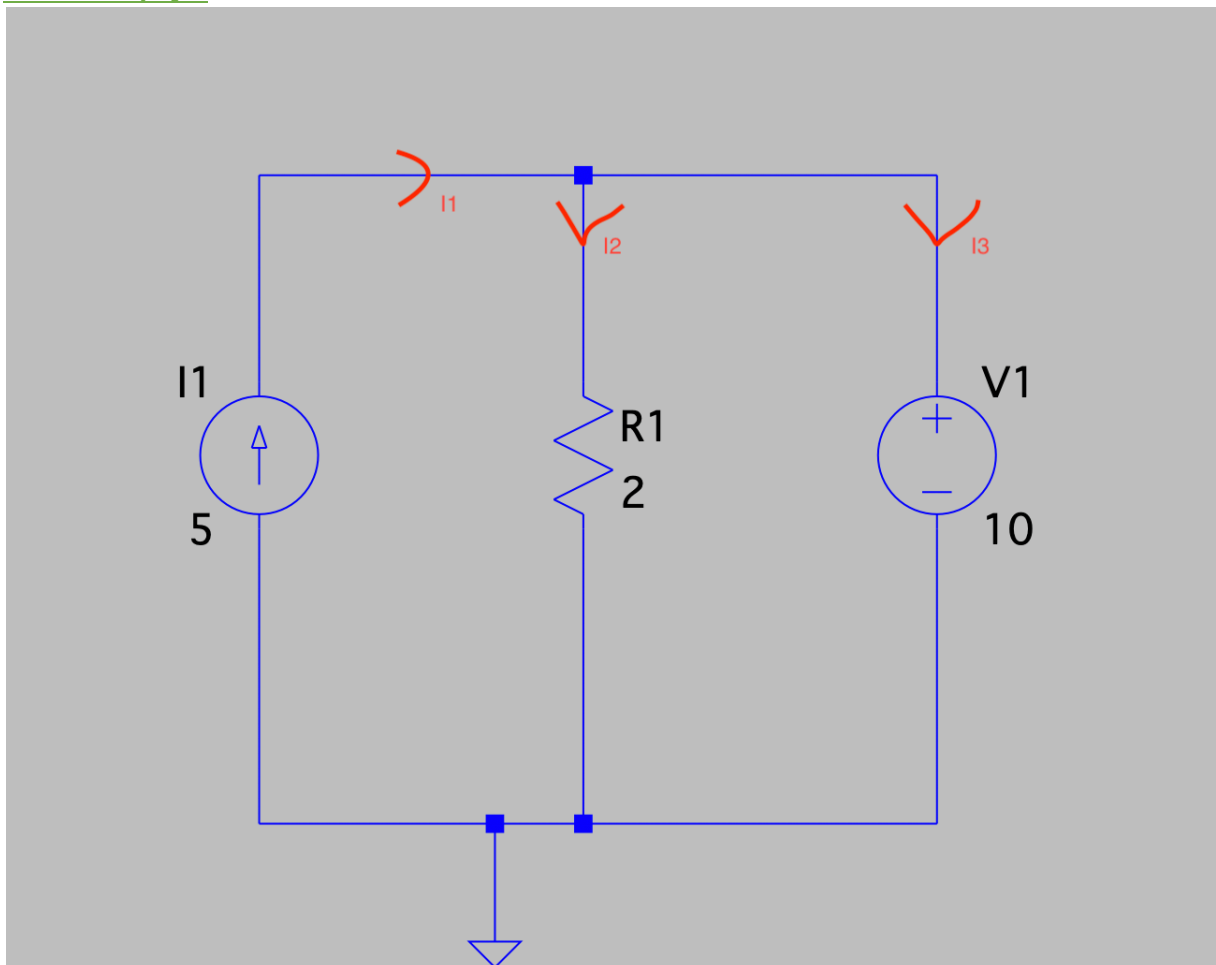

### Circuit simplifié



### Calcule des tensions

$$V = R \cdot I$$

$$V_1 = 5 \cdot 2 = 10V$$

### Calcule des courants

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_1 = 5A$$

$$I_2 = \frac{10}{2} = 5A$$

$$I_3 = 0$$

Pour que la sommes des courants soit égale à 0, I3 doit être égale à 0.

### Calcule de puissance

$$P = V \cdot I$$

$$P_{R1} = 10 \cdot 5 = 50W$$

### Calcule LTspice

```
--- Expanded Deck Component Count ---
I's 1
R's 1
V's 1
tot: 3

--- Expanded Netlist ---
* /Users/sam/Documents/LTspice/Draft1.asc
r1 n001 0 2
v1 n001 0 10
i1 0 n001 5
.op
.end

Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Operating Bias Point Solution:
V(n001)          10    voltage
I(I1)            5    device_current
I(R1)            5    device_current
I(V1)            0    device_current

Date: Sat Feb 13 10:11:51 2021
Total elapsed time: 0.005 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 3
traniter = 0
tranpoints = 0
accept = 0
rejected = 0
matrix size = 2
fillins = 0
solver = Normal
Matrix Compiler1:      2 opcodes
Matrix Compiler2:      9 opcodes
```